



Modellazione strutturale

▼ Creatore originale: @Gianbattista Busonera

La modellazione strutturale descrive la struttura gerarchica del circuito tramite istanze di moduli (che possono a loro volta essere RTL, gate-level, etc.), è simile a disegnare uno schematico, ma con una descrizione testuale.

L'elemento base è `module endmodule` per ogni blocco, le cui istanze si collegano con net (tipicamente `wire`).

```
module <nome> ([lista delle porte]);  
    // contenuti del modulo  
endmodule  
  
// si noti come un modulo può omettere la  
// lista delle porte  
module <nome>;  
  
endmodule
```

Tutte le connessioni sono simultanee, e quindi l'ordine delle istanze non conta.

Il loro uso tipico è:

- integrare blocchi IP (Intellectual Property block), ovvero blocchi di logica già progettati, testati ed ottimizzati, che è possibile comprare, licenziare o riutilizzare all'interno di un progetto invece che implementarlo da zero;
- costruire sistemi gerarchici (per esempio, CPU + periferiche).

Nella pratica moderna, il 90% del codice è scritto in **RTL o dataflow**, per poi lasciare al sintetizzatore la generazione gate-level finale. Si usa, invece, la modellazione **strutturale** per mettere insieme i vari moduli.


Definizione di un modulo

Un modulo è un componente riutilizzabile.

In Verilog, ogni blocco di circuito è racchiuso tra le parole chiave `module` ed `endmodule`.

All'interno del modulo si dichiarano:

- elenco degli ingressi e delle uscite (le uscite vanno inserite prima per convenzione);
- le caratteristiche delle porte (ingressi e uscite, eventualmente signed) e il loro parallelismo;
- eventuale dichiarazione di parametri (costanti di cui possiamo modificare il valore), che ci consentono di rendere parametrico il nostro circuito;
- tramite la parola chiave ``include` possiamo inserire nel nostro modulo altri componenti definiti in precedenza;
- segue la parte più corposa del nostro modulo, che analizzeremo man mano nella trattazione.

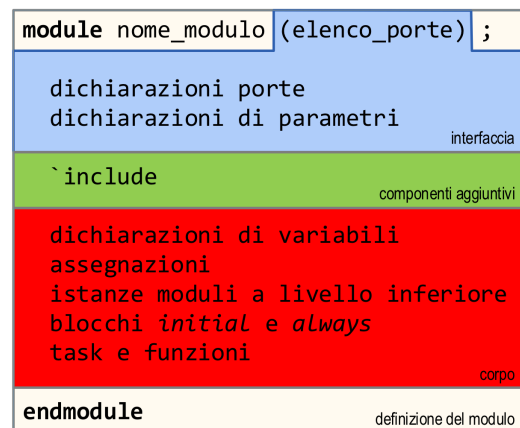

Visualizzazione della struttura interna di un modulo


```
module nome_modulo
    #(parametri opzionali) // facoltativo: parametri generici
    (elenco_porte);      // porte fra parentesi tonde
    /* dichiarazioni */
    // 1. dichiarazione delle porte:
    //   input, output (signed) , inout(+ eventuale larghezza bus)
    // 2. dichiarazione di segnali locali (wire, reg, logic, ecc.)
    // 3. descrizione della logica con:
    //   - primitive di porta      (gate-level)
```

```
// - assign continui      (data-flow / RTL)
// - blocchi always/initial (behavioral / RTL)
endmodule
```

▼ Esempio - Interfaccia del modulo ALU

Si progetti, tramite Verilog, l'interfaccia del modulo ALU in [figura](#).

 Ipotizziamo che questa ALU possa fare solo operazioni di somma e sottrazione e che gli operandi **In1** e **In2** siano su 3 bit.



Visualizzazione di un modulo ALU

```
module ALU (Result, COut, Equal,      // prima le uscite, per convenzione
            In1, In2, OpSel, CIn, Mode); // seguite dagli ingressi.
    // si dichiarano esplicitamente
    // tipo delle "porte" (ingressi/
    // e il parallelismo

    output [4:0] Result; // porta d'uscita Result su 4 bit
                        // in caso di somme di numeri a 3 bit potremmo
                        // ottenere un numero su 4 bit

    output COut;      // carry out
    output Equal;     // se Equal = 1 ⇒ In1 = In2
    input [2:0] In1;  // primo operando
    input [2:0] In2;  // secondo operando
    input [2:0] OpSel; // ipotizziamo ci siano 8 operazioni possibili
    input CIn;
```

```


input Mode;      // modalità aritmetica (1) o logica (se 0)
// FINE INTERFACCIA
...
endmodule

```

▼ Esempio - Interfaccia di un processore

Si progetti, tramite Verilog, l'interfaccia del modulo Processore in [figura](#).

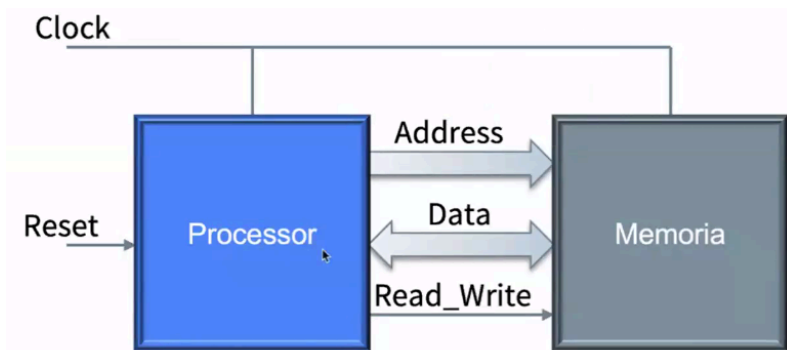Tale processore ha la capacità di leggere o scrivere in memoria, ed è comandato da un clock.



Visualizzazione di un modulo Processore

```

module Processor (Read_Write, Data, Clock, Reset, Address);

output Read_Write;
output [19:0] Address;
inout [15:0] Data; // è sia un input che un output!
                // Il processore può leggere o scrivere dati in/da memori

input Clock;
input Reset;
// FINE INTERFACCIA
...
endmodule

```



Normalmente, le porte di tipo `inout` dovrebbero essere pilotate con porte tri-state, in modo da evitare la creazione di conflitti.