



Modellazione a livello di porta logica (GATE-LEVEL)

▼ Creatore originale: @Gianbattista Busonera

La modellazione a livello di porta logica rappresenta il circuito come un'interconnessione esplicita di porte elementari (AND, OR, XOR, NAND, flip-flop, ecc.). Ogni istanza di porta è contemporanea, e si ha quindi del parallelismo.

Usi tipici includono:


- checks post-sintesi;
- netlist generata dai tool;
- esercizi per piccole logiche.

Simula esattamente la rete fisica, e può includere ritardi di propagazione.

Porte logiche elementari in Verilog


Le porte logiche di base sono:

 - `and` ;
- `or` ;
- `not` ;
- `buf` ;
- `nand` ;
- `nor` ;
- `xor` ;
- `xnor` ;
- porte logiche tri-state.
 - `bufif1` , `bufif0` ;
 - `notif1` , `notif0` .




Rappresentazione di porte logiche tri-state

 
I pin delle porte logiche elementari sopra citate sono espandibili, come mostrato nella [figura](#).



```
nand (y, in1, in2);
```

 

```
nand (y, in1, in2, in3);
```

 

```
nand (y, in1, in2, in3, in4);
```

1 uscita

N ingressi

Espansione dei pin delle porte logiche

Valori di uscita delle porte logiche elementari

AND	0	1	X	Z
0	0	0	0	0
1	0	1	X	X
X	0	X	X	X
Z	0	X	X	X

OR	0	1	X	Z
0	0	1	X	X
1	1	1	1	1
X	X	1	X	X
Z	X	1	X	X

XOR	0	1	X	Z
0	0	1	X	X
1	1	0	X	X
X	X	X	X	X
Z	X	X	X	X

NAND	0	1	X	Z
0	1	1	1	1
1	1	0	X	X
X	1	X	X	X
Z	1	X	X	X

NOR	0	1	X	Z
0	1	0	X	X
1	0	0	0	0
X	X	0	X	X
Z	X	0	X	X


XNOR	0	1	X	Z
0	1	0	X	X
1	0	1	X	X
X	X	X	X	X
Z	X	X	X	X

BUF	
0	0
1	1
X	X
Z	X

NOT	
0	1
1	0
X	X
Z	X

Tabelle che rappresentano i valori di uscita delle porte logiche elementari

 ▼ Esempio - Modellazione a livello di porta logica



Circuito di riferimento da simulare: una porta NAND

```
module my_nand (out1, in1, in2);
    // inizio interfaccia
    output out1;
    input in1, in2; // input inseriti nella stessa definizione,
                    // in quanto sono entrambi da 1 bit
    // fine interfaccia

    // visto che devo collegare la porta AND e la porta NOT, mi serve un wire "w"
    wire w;
    and(w, in1, in2); // l'uscita della porta AND è il wire "w"
    not(out1, w);      // l'uscita della porta not è out1, l'ingresso è w
endmodule
```


▼ Esempio - Semisommatore con porte logiche

Si realizzi l'Half Adder in [figura](#), tale che

$s = x + y$ e co sia il Carry Out.

In tal senso, occorre ricordare che vogliamo fare in modo che s sia:

$0+0 = 0$	$1+0 = 1$	$0+1 = 1$
-----------	-----------	-----------

 

Visualizzazione del modulo Half Adder

Questo si può ottenere facendo lo XOR tra x e y , mentre il Carry Out è ottenibile dall'AND di x e y .

```

module hadd(
    s, co, // uscite
    x, y // ingressi
);
    input x, y;
    output s, co;
    // FINE INTERFACCIA

    xor(s, x, y); // somma
    and(carry, x, y); // riporto
endmodule

```

Ritardi di porte logiche

I ritardi in Verilog sono preceduti da un cancelletto (`#`). Tipicamente, un ritardo associato a una porta logica è dichiarato come segue:

$$\#(\text{ritardo di propagazione low} \rightarrow \text{high}, \text{ritardo di propagazione h} \rightarrow \text{l}) = \#(t_p^{L \rightarrow H}, t_p^{H \rightarrow L})$$

Si può essere ancora più specifici, fornendo il range dei ritardi minimi, tipici e massimi. Sui valori di $t_p^{L \rightarrow H}$ o di $t_p^{H \rightarrow L}$ possiamo definire i ritardi `minimi:tipici:massimi`.

È inoltre indispensabile specificare l'unità di misura di tali ritardi tramite la direttiva:

```

`timescale <unità_di_tempo>/<precisione_temporale>
// solitamente si specifica ad inizio file

```




Si noti che tali ritardi sono utili solo nella simulazione comportamentale del circuito. Non hanno, infatti, alcun significato nella sintesi e nella realizzazione effettiva del circuito.

▼ Esempio - Semisommatore con porte logiche, con ritardi

Si realizzi un Half Adder del tipo in [figura](#), tale che $s = x+y$ e co sia il Carry Out.

Si sa che:

 - $t_{P_{XOR},min}^{L \rightarrow H} = 2 \text{ ns};$
- $t_{P_{XOR},max}^{L \rightarrow H} = 4 \text{ ns};$
- $t_{P_{XOR}}^{H \rightarrow L} = 5 \text{ ns};$
- $t_{P_{AND}}^{L \rightarrow H} = t_{P_{AND}}^{H \rightarrow L} = 3.6 \text{ ns}.$



```
// dico che l'unita di tempo è 1 ns e che la precisione temporale
// è pari a 100 ps = 0.1 ns
`timescale 1ns/100ps
...
module hadd(
    s, co, // uscite
    x, y   // ingressi
);
    input x,y;
    output s, co;
    // FINE INTERFACCIA


    xor # // definizione del ritardo
        (2:3:4, // definizione del tempo minimo:tipico:medio del tp l→h XOR
         5)      // definizione del tempo tipico del tp h→l XOR
        (s, x, y); // somma
    // per intero, andrebbe scritto:
    // xor #(2:3:4, 5) (s,x,y);

    and #(3.567) // definizione del ritardo della porta AND
    // NOTA BENE: visto che la precisione è di 100 ps = 0.1 ns,
    // 3.567 ns viene arrotondato a 3.6 ns
    (co, x, y);
```

```
// and #(3.6) (co,x,y);
endmodule
```

▼ Esempio - Utilizzo di sottomoduli

 L'obiettivo è realizzare un Full Adder a 3 ingressi tramite porte logiche elementari.



Schema circuitale


```
module fadd(s, co, a,b,c); // come di consuetudine: prima gli output, poi gli in
    output co, s;
    input a,b,c;
    // FINE INTERFACCIA

    wire n1, n2, n3;
    // FINE NET

    // l'ordine dei comandi sotto è stato volutamente "sparso" per rimarcare ch
    // con questa metodologia di programmazione, l'ordine delle istruzioni
    // NON è importante
    nand(n3,n1,c);
    xor(n1,a,b);
    nand(n2,a,b);
    xor(s,n1,c);
    nand(co,n2,n3);
endmodule
```

E' anche vero, però, che possiamo realizzare un Full Adder come interconnessione di Half Adder!

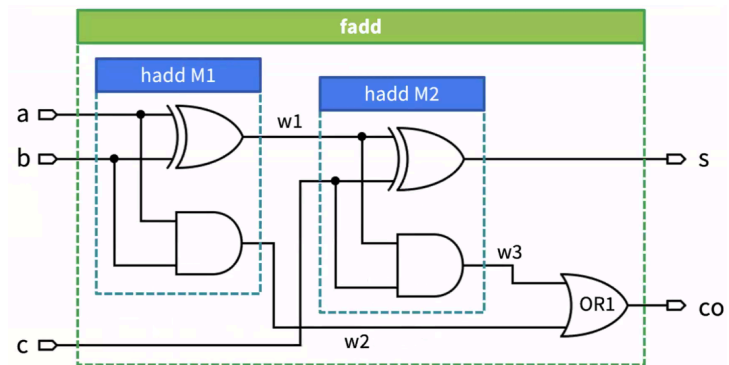Quindi, avendo prima creato il modulo `hadd`, possiamo istanziarlo due volte per creare lo schema in [figura](#).



Schema Full Adder definito come interconnessione di Half Adder


```
module fadd(co,s,a,b,c);
    output co,s;
    input a,b,c;

    wire w1, w2, w3;
    // si istanzia il modulo hadd dandogli un nome!
    // hadd (nome modulo) M1 (nome istanza) (componenti)
    hadd M1 (w1, w2, a,b); // la somma va su w1, il carry su w2
    hadd M2 (s, w3, w1, c); // la somma va su s, il carry su w3
    // N.B. serve avere un modulo hadd in un altro file!
    or OR1 (co, w3, w2);
endmodule
```

▼ Esempio - Sommatore a quattro bit con sottomoduli

- Implementazione gerarchica del modulo add4

 - Quattro moduli fadd
- Ogni fadd consiste di
 - Due moduli hadd
 - Una porta logica elementare OR



```

1 module add4 (s, cout, ci, a, b);
2
3     input  [3:0] a, b;
4     input      ci;
5     output [3:0] s;
6     output      cout;
7
8     wire [2:0] co;
9
10    fadd a0 (co[0], s[0], a[0], b[0], ci);
11    fadd a1 (co[1], s[1], a[1], b[1], co[0]);
12    fadd a2 (co[2], s[2], a[2], b[2], co[1]);
13    fadd a3 (cout, s[3], a[3], b[3], co[2]);
14
15 endmodule

```

Definizione del sommatore a quattro bit con sottomoduli