



Modellazione comportamentale

▼ Creatore originale: @Gianbattista Busonera

[Always con circuiti combinatori](#)

[Esempio - Porta AND](#)

[Always con circuiti sequenziali](#)

[Esempio - Porta AND + FF](#)

[Assegnazioni bloccanti](#)

[Assegnazioni non bloccanti](#)

[Esempio - Realizzazione di un circuito sequenziale Mealy \(FSM\)](#)

[Esempio - Realizzazione di un circuito sequenziale Moore \(FSM\)](#)

La modellazione comportamentale è ottenuta tramite blocchi `always`, i quali definiscono una sorta di processi, ovvero funzioni le cui istruzioni sono **eseguite in sequenza, ma nello stesso istante**.

Per fare un paragone, un blocco `always` è una specie di chiamata ricorsiva che viene effettuata ogni qual volta i parametri "sensibili" (che devono essere `reg` o `wire`) del blocco `always` vengono modificati **al di fuori del blocco** `always` **stesso**.

Con tale paradigma si possono modellare sia circuiti combinatori, sia sequenziali.

Ecco la sintassi di un blocco `always`:

```
always @(<elenco_sensibilità>) begin
    ...
end

// Quando uno o più segnali presenti nell'elenco di sensibilità
// cambia valore, il blocco always viene eseguito.
```



Tutte le uscite di un blocco `@always` devono essere di tipo `reg`:

- le assegnazioni usano solo "=" o "<=";
- mantengono memoria dell'ultima assegnazione, al contrario dei `wire` (che, in uscita, sono frutto di assegnazioni "continue").

Il tipo `reg` assomiglia a un registro, ma non ne rappresenta necessariamente uno.

Dentro i blocchi `always` possono essere utilizzati i costrutti `if` e `case`, grazie al fatto che le operazioni vengono eseguite **in ordine**.

Always con circuiti combinatori

La caratteristica dei circuiti combinatori è tale per cui l'uscita dipende, in ogni istante, dal valore degli ingressi e, pertanto, il blocco `always` sarà del tipo:

```
always @(ingresso1, ingresso2, ..., ingressoN) begin
    ...
end
```

// L'elenco di sensibilità è dato dagli ingressi presenti nel circuito combinatorio.

Per essere sicuri di valutare tutti gli ingressi in una logica combinatoria si può anche utilizzare tale sintassi:

```
always @(*) begin // Viene eseguito sulla variazione di:
    out1 = a+b+c+d; // sulla variazione di uno tra a,b,c,d
    out2 = f*e+3; // sulla variazione di uno tra f ed e.
end
```

```
// Il blocco always viene eseguito ogni qual volta che un
// secondo membro di un'assegnazione cambia valore.
```

▼ Esempio - Porta AND

Si realizzi la porta AND in figura, tramite il blocco

```
always .
```



Porta AND

```
reg y; // uscita sempre di tipo reg
wire a,b; // ingressi possono essere wire o reg.
always @(a or b) begin
    y = a&b;
end
```

Tale codice è identico a scrivere il seguente codice:

```
reg y; // uscita sempre di tipo reg, mantiene memoria dell'ultima assegnazione
wire a,b; // ingressi possono essere wire o reg.
always @(*)
    y = a&b; // con una sola riga di codice posso evitare di usare begin e end
```

Esso è ancora uguale a:

```
wire y, a,b; // il wire presuppone un'assegnazione continua che esiste sempre!
assign y = a & b; // qui possiamo usare un wire come uscita!

// Reg si potrebbe usare come secondo membro di un'operazione
// di assign ma non come primo membro
```

Always con circuiti sequenziali

Nel caso di circuiti sequenziali è necessario far sì che il blocco `always` sia attivato solo durante il fronte di salita/discesa del clock tramite le parole chiave:

- `posedge` : fronte di salita;
- `negedge` : fronte di discesa.

```
always @(posedge clock) // esempio 1
always @(negedge clock or reset) // esempio 2, FF attivo su fronte di discesa
// con reset asincrono
```

```
// Il clock è un input, non una parola chiave (wire o input che sia)
```

▼ Esempio - Porta AND + FF

Quando arriva il fronte di salita del clock, si vuole che un flip flop memorizzi l'AND tra due ingressi a e b.

```
reg a,b,ff;
always @(posedge clock) // ogni fronte di salita del clock voglio che il ff memorizzi
    ff = a & b;
```

Assegnazioni bloccanti



È importante ricordare che, all'interno del corso, utilizzeremo **solo l'assegnazione bloccante**.

Le assegnazioni bloccanti hanno un effetto immediato (come in C):

```
always @(a or b) begin // 1
  a = b;           // 2
  b = a;           // 3
end                // 4
```

// Qualora a o b (o entrambi) abbiano una variazione di valore,
// il blocco always NON verrà eseguito.

1. supponiamo che, durante la prima esecuzione del blocco `always`, si abbia `a = 0` e `b = 1`, come in tabella;

	1° riga di codice	2° riga di codice	3° riga di codice	4° riga di codice
a	0	1	1	1
b	1	1	1	1

2. alla seconda riga di codice otteniamo `a = b` e, quindi, `a` passa da 0 a 1, mentre `b` mantiene il suo valore precedente (pari a 1);
3. alla terza riga di codice, `a` mantiene il suo valore precedente (1) e si esegue `b = a`, ma `a = 1`, quindi `b = a = 1`;
4. si raggiunge la fine del blocco `always`: `a` e `b` mantengono i loro valori precedenti (1 e 1).



Ci si potrebbe chiedere come mai non si rientri nel blocco `always`, dato che `a` ha cambiato valore.

Questo non avviene perché il blocco `always` viene rieseguito se e solo se `a` o `b`, o addirittura entrambi subiscono variazioni, ma esse devono avvenire **al di fuori** del blocco `always` stesso.

Visto che le variazioni ai parametri di sensibilità (`a` e `b`) sono solo interne al blocco `always`, quest'ultimo **non viene nuovamente eseguito**!

Assegnazioni non bloccanti

Le assegnazioni non bloccanti avvengono solo al termine dell'esecuzione del blocco `always` e, in tal senso, comporterebbero una nuova esecuzione del blocco `always` nel caso di variazione.

```

always @(a or b) begin // 1
    a <= b;           // 2 assegna a = b alla fine del blocco always
    b <= a;           // 3 assegna b = a alla fine del blocco always
end                  // 4

```

// qualora a o b (o entrambi) abbiano una variazione di
// valore, il blocco always verrà eseguito.

1. supponiamo che, durante la prima esecuzione del blocco `always`, si abbia `a = 0` e `b = 1`, come in tabella;

1° esecuzione	1° riga di codice	2° riga di codice	3° riga di codice	4° riga di codice	Valore futuro
a	0	0	0	1	1
b	1	1	1	0	0

2. viene eseguita l'istruzione `a <= b` e, quindi, il **valore futuro** di `a` sarà pari al valore corrente di `b` (1) solo alla fine del blocco `always`;
3. viene eseguita l'istruzione `b <= a` e, quindi, il valore futuro di `b` sarà pari al valore corrente di `a` (0) solo alla fine del blocco `always`;
4. raggiunta la fine del blocco `always` vengono assegnati i valori futuri di `a` e `b`.



Poiché `a` e `b` sono variate al di fuori del blocco `always` e sono nella lista di sensibilità, il blocco si riattiva e viene nuovamente eseguito.

2° esecuzione	1° riga di codice	2° riga di codice	3° riga di codice	4° riga di codice	Valore futuro
a	1	1	1	0	0
b	0	0	0	1	1

Poiché, nuovamente, `a` e `b` sono variate e si trovano nella lista di sensibilità, il blocco `always` **viene nuovamente eseguito** (indefinitivamente, come in [figura](#)).

	1ª esecuzione				2ª esecuzione				3ª esecuzione				4ª esecuzione				5ª esecuzione				6ª esecuzione				7ª esecuzione				8ª esecuzione				9ª esecuzione				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Futuro
a	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
b	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	


Tipicamente questo comportamento non è desiderato, anche se somiglia a un clock

▼ Esempio - Realizzazione di un circuito sequenziale Mealy (FSM)

Come noto, una macchina di Mealy è tale per cui il valore dell'uscita dipende sia dal valore corrente degli ingressi, sia dallo stato corrente.

Si vuole, quindi, realizzare una macchina di Mealy come in [figura](#).

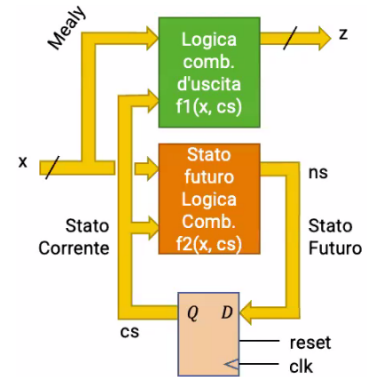Si noti che il FF-D è attivo sul fronte di salita.



Macchina di Mealy

```
module MealyFSM (z, clk, reset, x);
    output reg z;
    input clk, reset, x;
    // si poteva anche fare output z; reg z;
    reg ns; // next state (sono come wire ma necessariamente devono essere dichiarati reg)
    reg cs; // current state (come wire ma serve dichiararlo come reg poichè output).

    /// LE REG SONO NECESSARIE PER USARLE COME "uscita" dei blocchi always

    // GESTIAMO LA VARIAZIONE DEGLI STATI (dipendente da clock e reset)
    always @(posedge clock // attivo sul fronte di salita del clock
        or
        posedge reset) // reset asincrono: se reset passa da 0→1 allora si entra
    begin: stateReg // etichetta utile per documentazione, nome del blocco always
        if (reset)
            cs = 0;
        else
            cs = ns; // current state = next state... aggiorniamo lo stato corrente
        end
    always @(x or cs) begin: outputFunction
        // la lista di sensibilità è data dall'ingresso e dallo stato corrente.
        z = f1(x,cs); // l'uscita dipende da ingresso e stato corrente.
    end
```

```

always @(x or cs) begin: nextStateTransition
    ns = f2(x, cs); // il next state dipende da ingresso e stato corrente
endmodule


```

▼ Esempio - Realizzazione di un circuito sequenziale Moore (FSM)

Come noto, una macchina di Moore è tale per cui il valore dell'uscita dipende solo dallo stato corrente.

Si vuole, quindi, realizzare una macchina di Moore come in [figura](#).

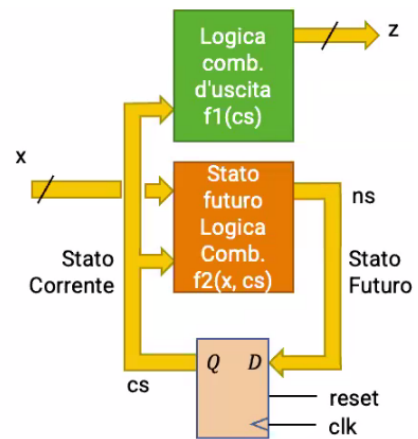Si noti che il FF-D è attivo sul fronte di salita e che il reset è sincrono (cioè deve arrivare insieme al clock).



Macchina di Moore

```

module MealyFSM (z, clk, reset, x);
    output z;
    input clk, reset, x;
    reg ns; // next state (sono come wire ma necessariamente devono essere dichiarati reg)
    reg cs; // current state (come wire ma serve dichiararlo come reg poichè output).
    reg z;
    /// LE REG SONO NECESSARIE PER USARLE COME "uscita" dei blocchi always

    // GESTIAMO LA VARIAZIONE DEGLI STATI (dipendente da clock)
    always @(posedge clock) // vogliamo un reset sincrono!
    begin: stateReg
        if (reset) // Il reset deve arrivare durante la transizione del clock!
            cs = 0;
        else begin
            cs = ns;
        end
    end

    always @(cs) begin: outputFunction
        // la lista di sensibilità è data dal solo stato corrente.
        z = f1(cs); // l'uscita dipende da ingresso e stato corrente.
    end
end

```

```
always @(x or cs) begin: nextStateTransition
    ns = f2(x, cs); // il next state dipende da ingresso e stato corrente
endmodule
```